

## Tema 1:

## De sistema digital a computador

Fundamentos de computadores II

José Manuel Mendías Cuadros

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid



## Contenidos



- ✓ Circuitos de propósito específico.
- ✓ Ruta de datos de propósito general + controlador.
- ✓ Circuito de propósito general: computador.
- ✓ Modelo de Von-Neumann.
- ✓ Arquitectura del procesador.
- Estructura del procesador.
- Otros conceptos básicos.

#### Transparencias basadas en los cursos:


- Katzalin Olcoz et al. Fundamentos de Computadores II. UCM
- Chris Terman. Computation Structures. MIT Open Courseware


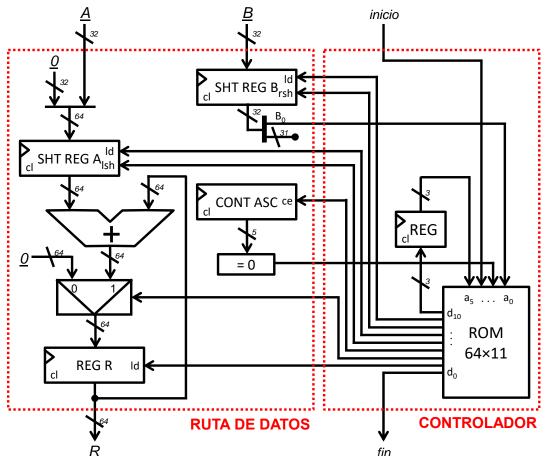
# Circuitos de propósito específico

- Un algoritmo se implementa en hardware conectando:
  - Ruta de datos: realiza las operaciones y almacena resultados parciales.
  - Controlador: secuencia la realización de las operaciones según lo indicado por el algoritmo.

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0:
for( C=0; C<32; C++ )</pre>
  if(B_0==1)
     R = R + A;
  A = A << 1;
  B = B >> 1;
Rout = R;
 Algoritmo para multiplicar
   dos números de 32 bits
```





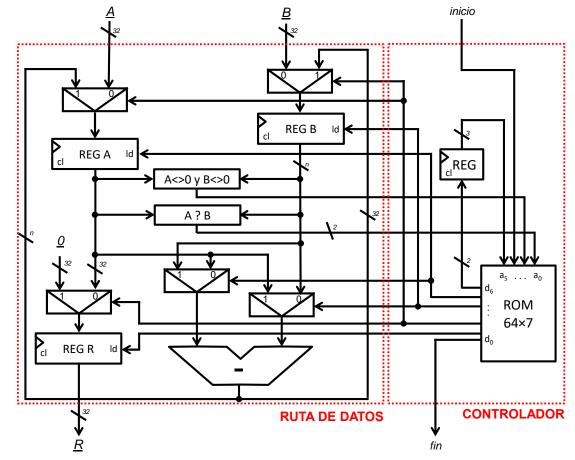
## Circuitos de propósito específico

- Los circuitos obtenidos mediante diseño algorítmico son muy eficientes, pero tienen una única funcionalidad.
  - Algoritmos diferentes requieren circuitos distintos para ejecutarse.
  - o Para cambiar su funcionalidad, se debe rediseñar el hardware.

```
A = Ain;
B = Bin;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A:
  R = A;
Rout = R;
  Algoritmo para calcular el
MCD de 2 números de 32 bits
```






## Circuitos de propósito específico

- En general, estas rutas de datos son muy específicas porque para cada algoritmo particular:
  - o El número de registros se ajusta al número de variables del mismo.
  - El número y tipo de unidades funcionales se ajusta al número y tipo de cálculos a realizar.
  - El número interconexiones se maximiza para realizar simultáneamente y en paralelo el máximo número de transferencias entre registros posible.
  - La anchura de cada interconexión se ajusta a las anchura requerida por cada cálculo.
- Asimismo, estos controladores son muy específicos porque:
  - o El número de señales de control/estado de cada ruta de datos es distinto.
  - Siguen una secuencia de estados fija almacenada en ROM.

FC-2

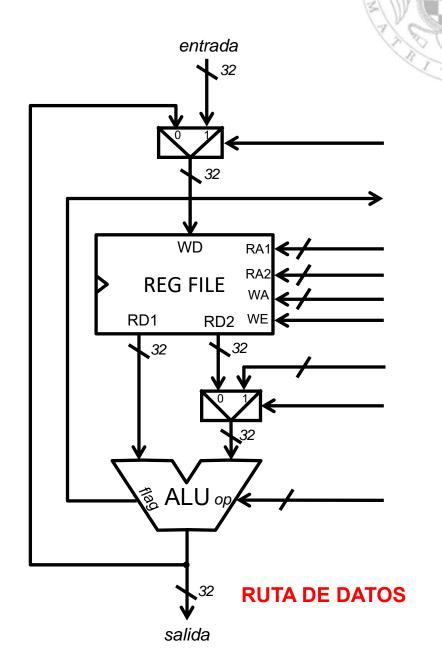
# Ruta de datos de propósito general

Pero es posible diseñar una ruta de datos más general:



Pero es posible diseñar una ruta de datos más general:

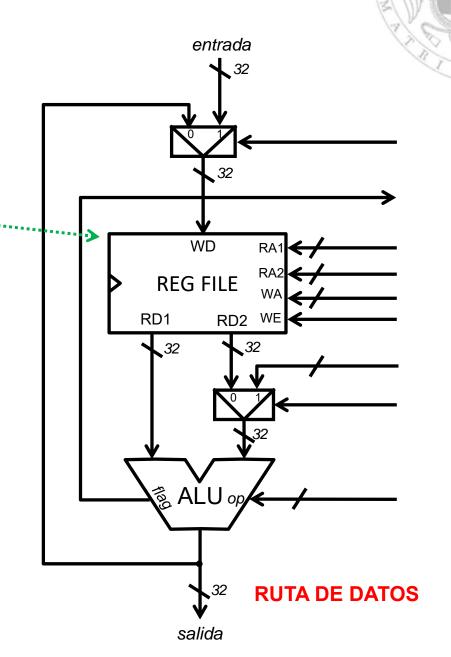
Se usa un banco de registros con un número suficientemente grande de ellos



## FC-2
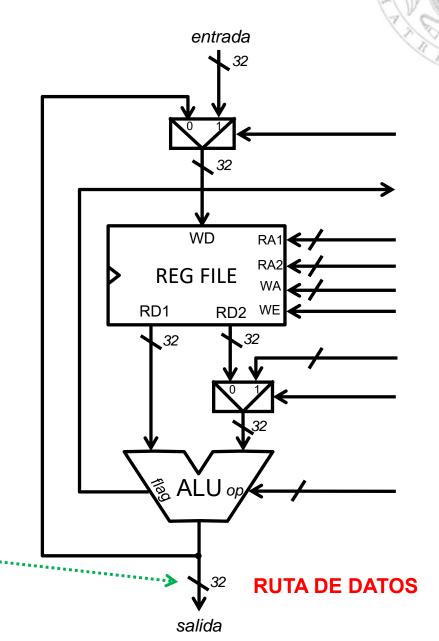
# Ruta de datos de propósito general


Pero es posible diseñar una ruta de datos más general:



Se elige una anchura de datos homogénea suficientemente ancha para todas las interconexiones

Pero es posible diseñar una ruta de datos más general:
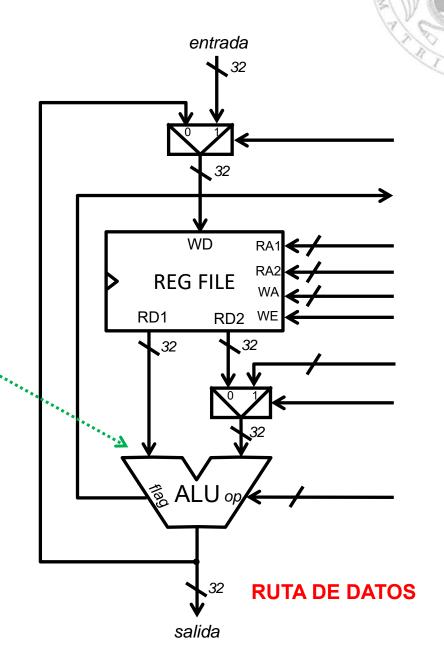
> Se elige una ALU genérica capaz de realizar un rango suficientemente amplio de operaciones aritméticas, lógicas y relacionales




#### FC-2
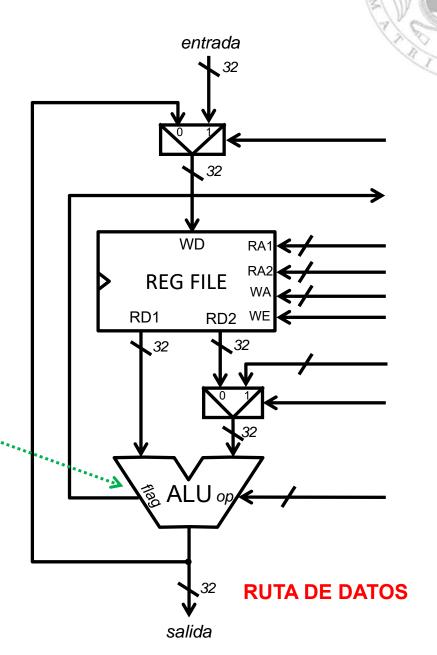
## Ruta de datos de propósito general

Pero es posible diseñar una ruta de datos más general:


La ALU dispone de suficientes flags para indicar si los operandos cumplen cualquier tipo de relación



Pero es posible diseñar una ruta de datos más general:

La ALU dispone de suficientes flags para indicar si los operandos cumplen cualquier tipo de relación

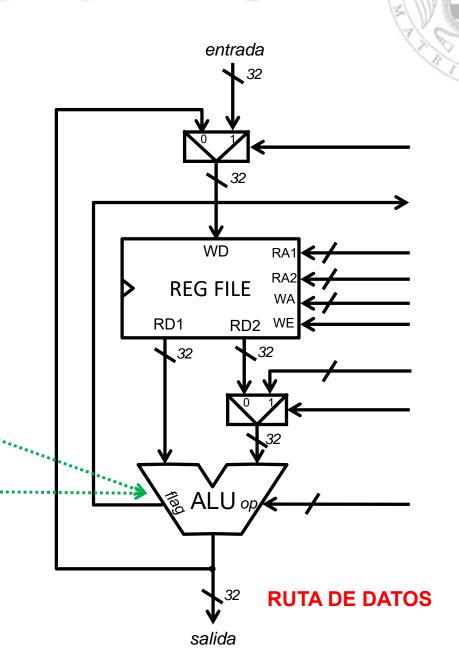Para este caso, supongamos que existe un único flag que solo se pone a 1 cuando la ALU realiza una operación de comparación que es cierta




## Multiplicación

Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

R0 ← entrada

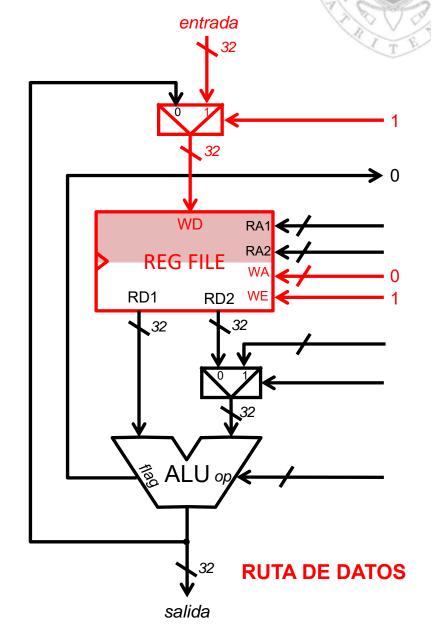

R0 es A


Multiplicación

Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

50	Ru ← entrada	
<b>S1</b>	R1 ← entrada	

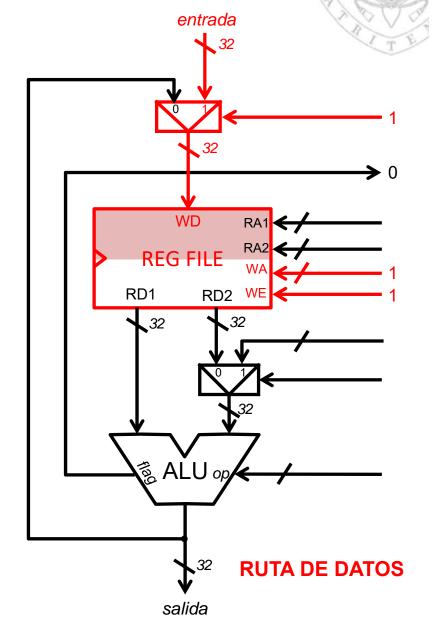

R0 es A R1 es B


Multiplicación

Algoritmo para multiplicar dos números de **32 bits** 

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
<b>S2</b>	R2 ← R2 – R2

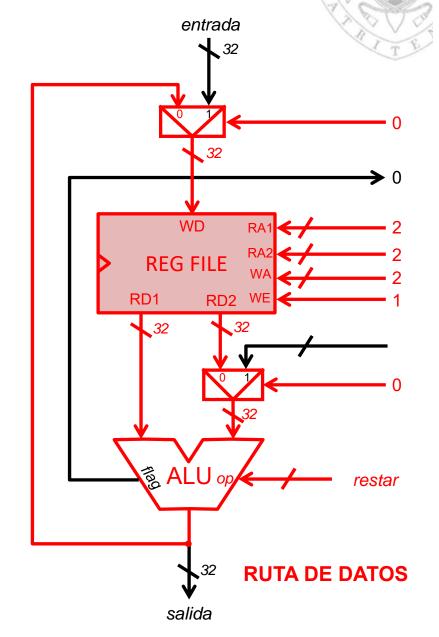

#### FC-2

Ruta de datos de propósito general


Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3

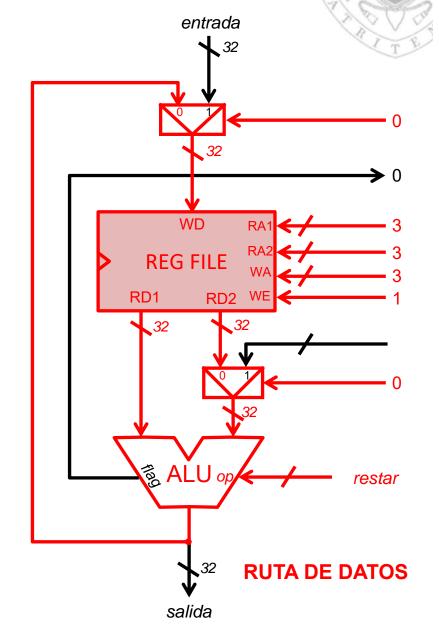

#### FC-2

## Ruta de datos de propósito general


## Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S1</b>	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S3</b>	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12

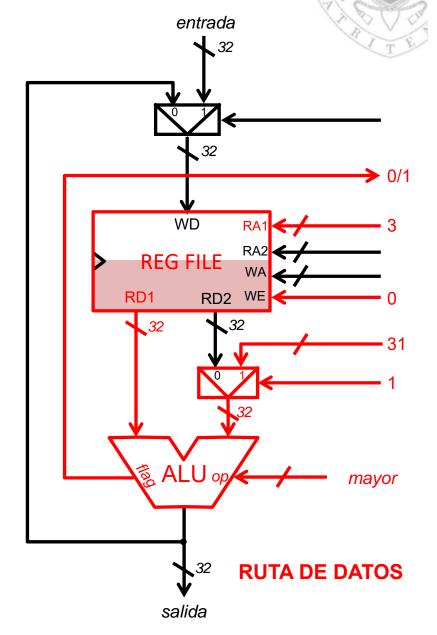


Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S3</b>	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1

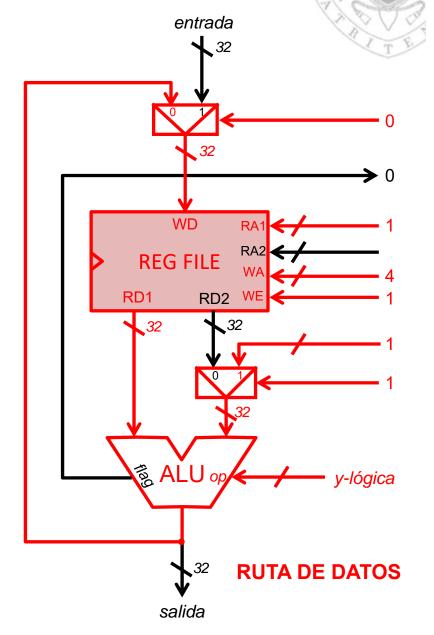

R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C


## Multiplicación

Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if( B_0 == 1 )
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S1</b>	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
S3	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
S6	si R4 != 1, ir a S8

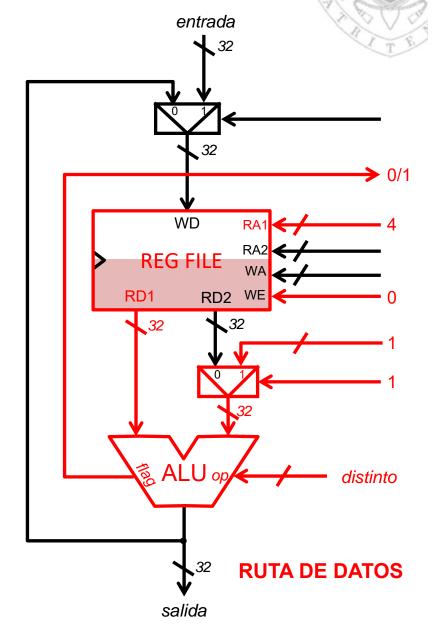

R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C


Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
S6	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0

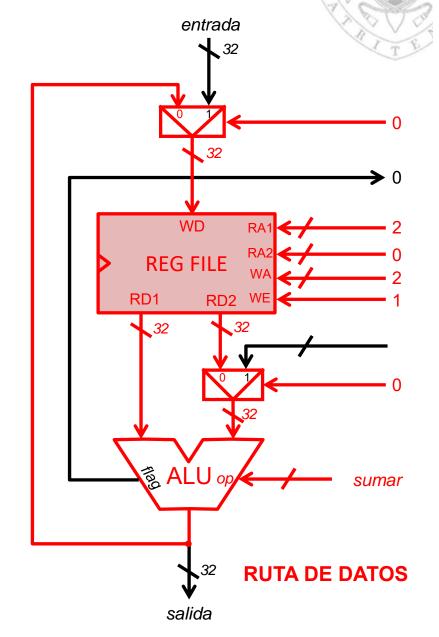

R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C


## Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S1</b>	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
S6	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
<b>S8</b>	R0 ← R0 << 1

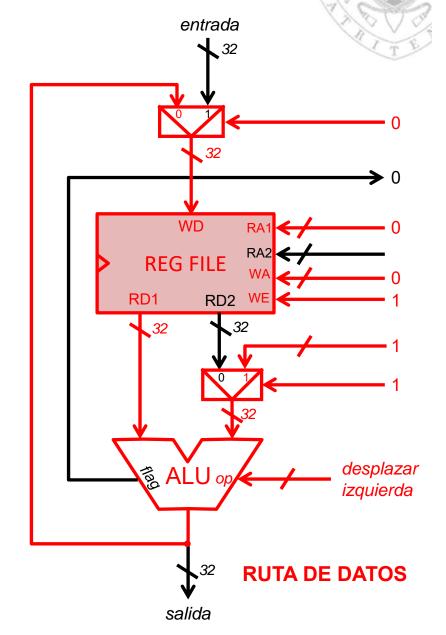

R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C


## Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
S5	R4 ← R1 & 1
<b>S6</b>	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
S8	R0 ← R0 << 1
<b>S9</b>	R1 ← R1 >> 1

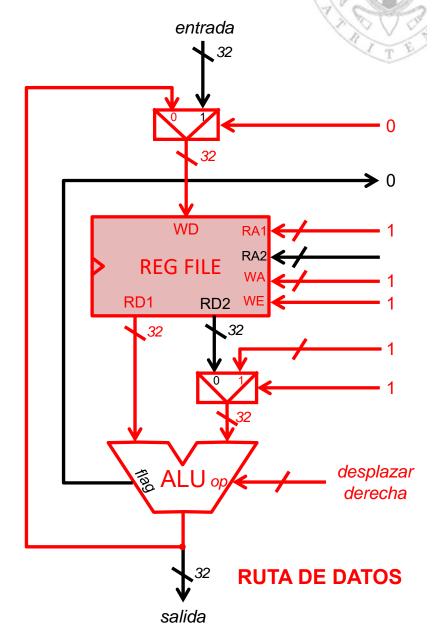

R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C


## Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
<b>S2</b>	R2 ← R2 – R2
<b>S3</b>	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
S6	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
S8	R0 ← R0 << 1
S9	R1 ← R1 >> 1
<b>S10</b>	R3 ← R3 + 1

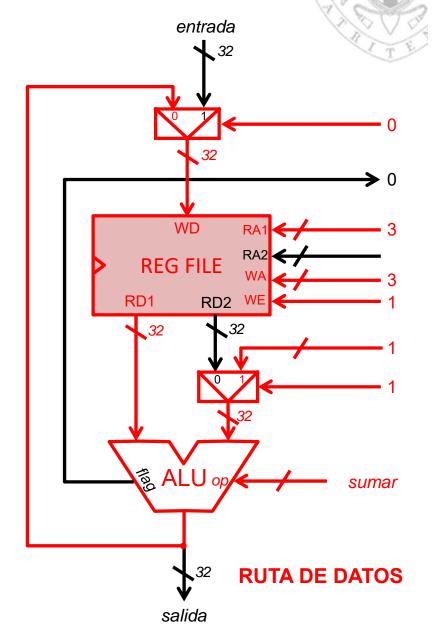

R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C


## Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S1R1 $\leftarrow$ entradaS2R2 $\leftarrow$ R2 - R2S3R3 $\leftarrow$ R3 - R3S4si R3 > 31, ir a S12S5R4 $\leftarrow$ R1 & 1S6si R4 != 1, ir a S8S7R2 $\leftarrow$ R2 + R0S8R0 $\leftarrow$ R0 $<<$ 1S9R1 $\leftarrow$ R1 $>>$ 1S10R3 $\leftarrow$ R3 + 1S11si R0 == R0, ir a S4	S0	R0 ← entrada
<ul> <li>S3 R3 ← R3 – R3</li> <li>S4 si R3 &gt; 31, ir a S12</li> <li>S5 R4 ← R1 &amp; 1</li> <li>S6 si R4!= 1, ir a S8</li> <li>S7 R2 ← R2 + R0</li> <li>S8 R0 ← R0 &lt;&lt; 1</li> <li>S9 R1 ← R1 &gt;&gt; 1</li> <li>S10 R3 ← R3 + 1</li> </ul>	<b>S</b> 1	R1 ← entrada
<ul> <li>S4 si R3 &gt; 31, ir a S12</li> <li>S5 R4 ← R1 &amp; 1</li> <li>S6 si R4 != 1, ir a S8</li> <li>S7 R2 ← R2 + R0</li> <li>S8 R0 ← R0 &lt;&lt; 1</li> <li>S9 R1 ← R1 &gt;&gt; 1</li> <li>S10 R3 ← R3 + 1</li> </ul>	<b>S2</b>	R2 ← R2 – R2
<ul> <li>S5 R4 ← R1 &amp; 1</li> <li>S6 si R4!= 1, ir a S8</li> <li>S7 R2 ← R2 + R0</li> <li>S8 R0 ← R0 &lt;&lt; 1</li> <li>S9 R1 ← R1 &gt;&gt; 1</li> <li>S10 R3 ← R3 + 1</li> </ul>	<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3
S6       si R4 != 1, ir a S8         S7       R2 ← R2 + R0         S8       R0 ← R0 << 1         S9       R1 ← R1 >> 1         S10       R3 ← R3 + 1	<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
S7       R2 ← R2 + R0         S8       R0 ← R0 << 1         S9       R1 ← R1 >> 1         S10       R3 ← R3 + 1	<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
<ul> <li>S8 R0 ← R0 &lt;&lt; 1</li> <li>S9 R1 ← R1 &gt;&gt; 1</li> <li>S10 R3 ← R3 + 1</li> </ul>	<b>S6</b>	si R4 != 1, ir a S8
<ul><li>S9 R1 ← R1 &gt;&gt; 1</li><li>S10 R3 ← R3 + 1</li></ul>	<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
<b>S10</b> R3 ← R3 + 1	S8	R0 ← R0 << 1
	S9	R1 ← R1 >> 1
<b>S11</b> si R0 == R0, ir a S4	S10	R3 ← R3 + 1
	911	si R0 == R0 ir a S4

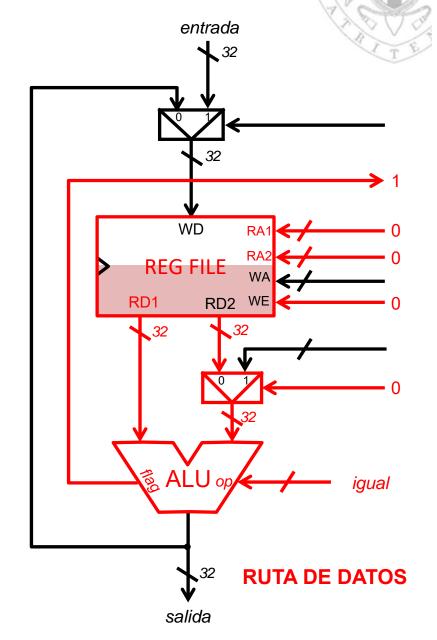

R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C


## Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
<b>S2</b>	R2 ← R2 – R2
<b>S3</b>	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
S6	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
S8	R0 ← R0 << 1
S9	R1 ← R1 >> 1
S10	R3 ← R3 + 1
S11	si R0 == R0, ir a S4
<b>S12</b>	salida ← R2

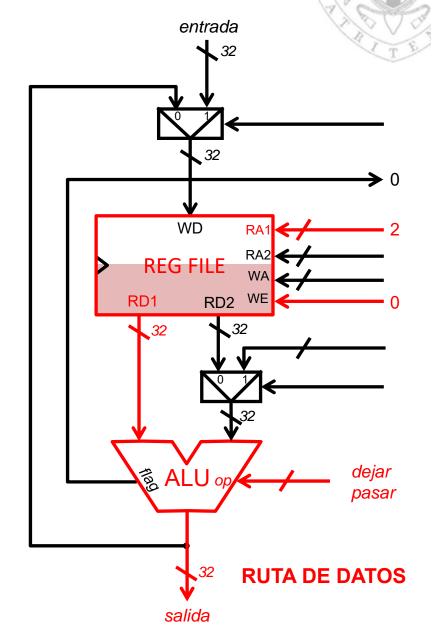

R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C

## FC-2

## Ruta de datos de propósito general


## Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S</b> 5	R4 ← R1 & 1
S6	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
S8	R0 ← R0 << 1
S9	R1 ← R1 >> 1
S10	R3 ← R3 + 1
S11	si R0 == R0, ir a S4
S12	salida ← R2
<b>S13</b>	si R0 == R0, ir a S0

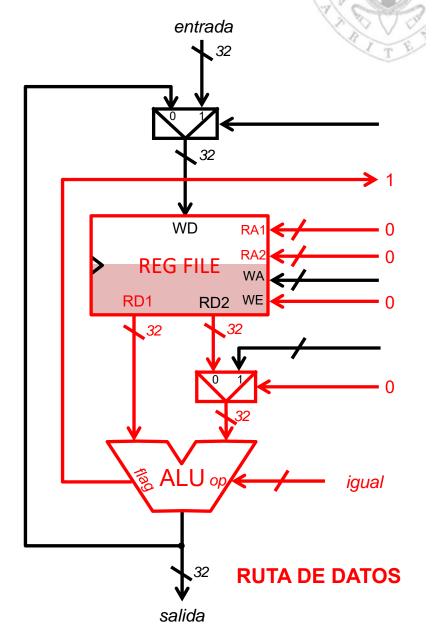


R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C

Máximo común divisor

Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits** 

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

**S0** R0 ← entrada

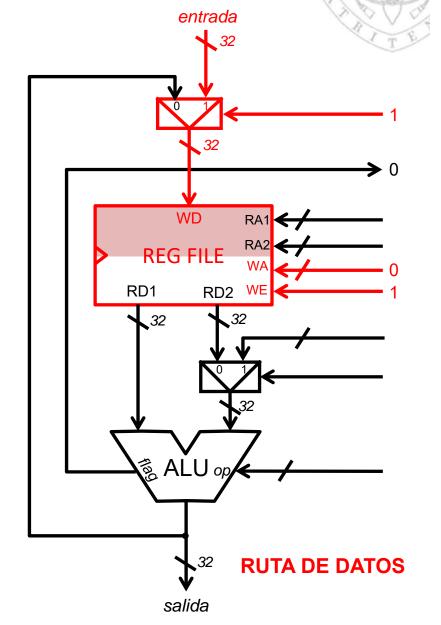

R0 es A

## FC-2

# Ruta de datos de propósito general

## Máximo común divisor

Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits** A = Ain;

```
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
```

```
while( A!=B )
  if( A>B )
```

$$A = A-B;$$

else

B = B-A;

```
R = A;
```


**}**;

Rout = R;

Estados y transferencias entre registros

R0 ← entrada

R1 ← entrada

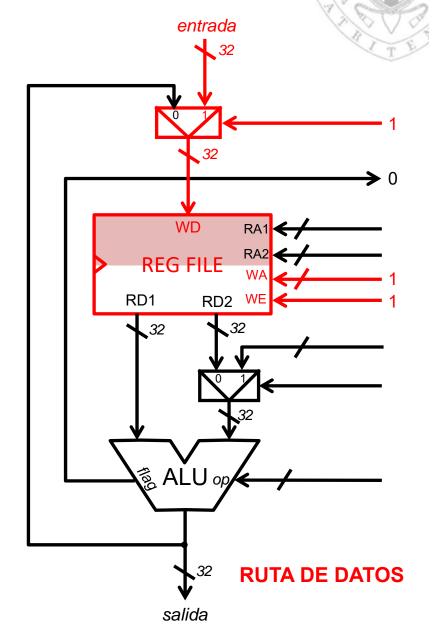

R0 es A R1 es B


Máximo común divisor

Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits** 

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2

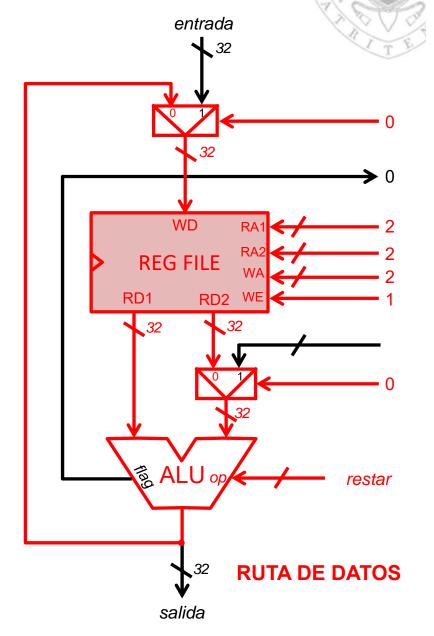


## Máximo común divisor

Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits** 

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S1</b>	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	si R0 == 0, ir a S12

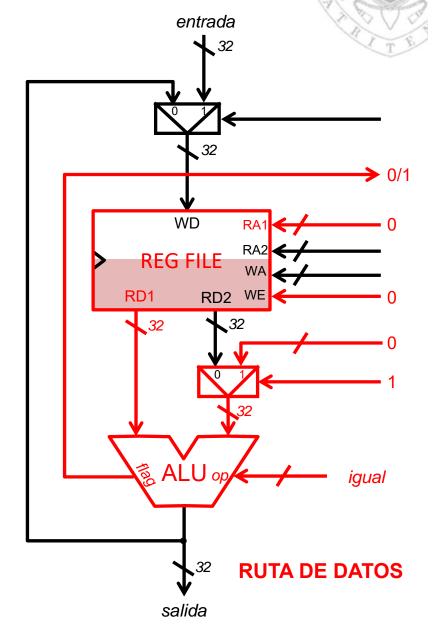


## Máximo común divisor

Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits** 

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S1</b>	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12

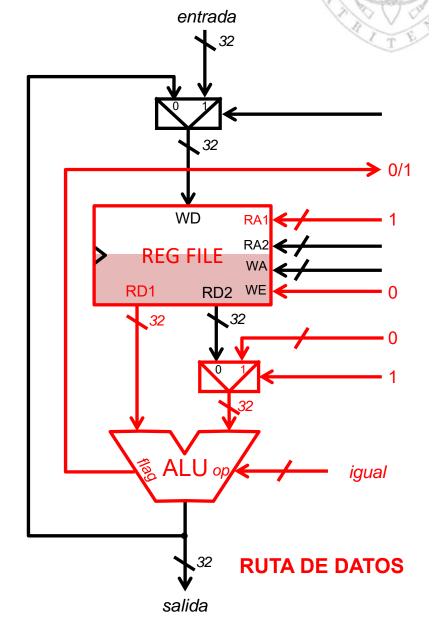


#### Máximo común divisor

#### Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits**

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S5</b>	si R0 == R1, ir a S11

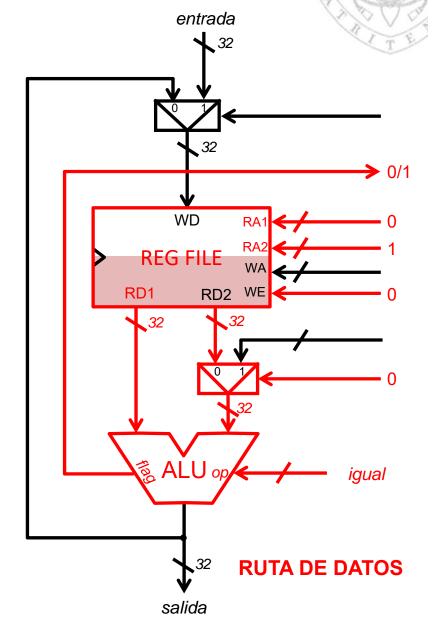


## Máximo común divisor

Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits** 

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
S3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
S5	si R0 == R1, ir a S11
<b>S6</b>	si R0 <= R1, ir a S9

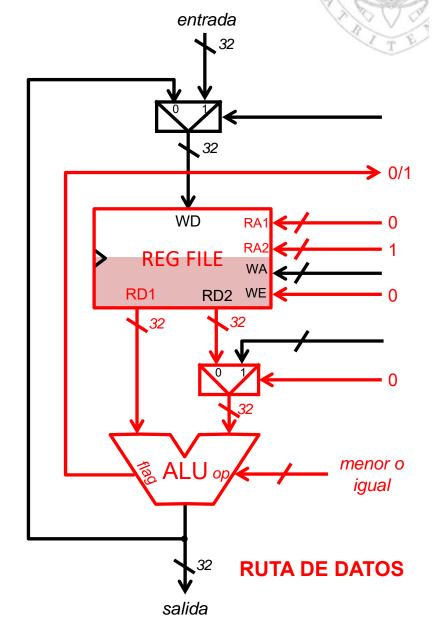


## Máximo común divisor

Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits** 

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S</b> 5	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S7</b>	R0 ← R0 – R1

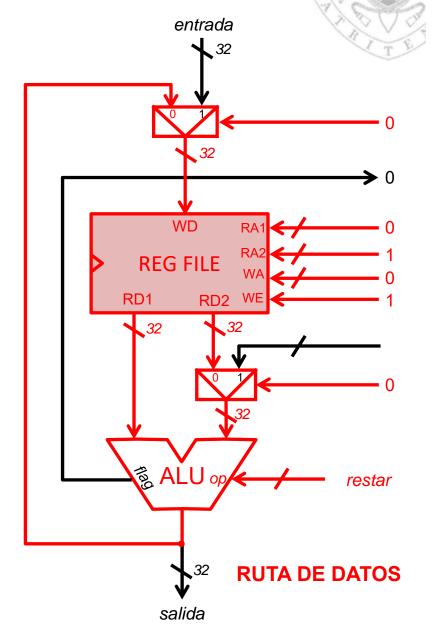


## Máximo común divisor

#### Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits**

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S</b> 5	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S</b> 7	R0 ← R0 – R1
<b>S8</b>	si R0 == R0, ir a S5

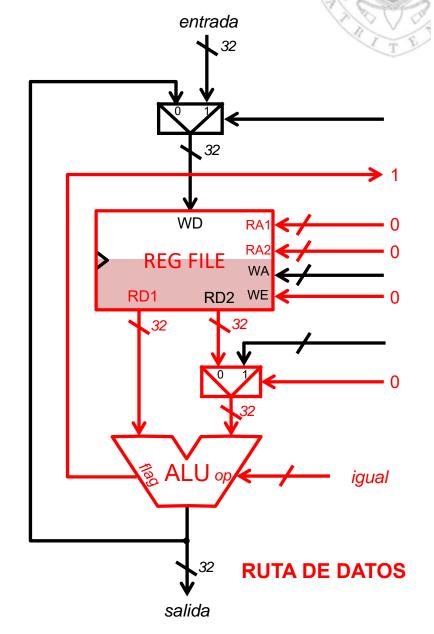

# De sistema digital a computador

# Ruta de datos de propósito general


## Máximo común divisor

#### Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits**

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S1</b>	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
S3	si R0 == 0, ir a S12
S4	si R1 == 0, ir a S12
S5	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S7</b>	R0 ← R0 – R1
S8	si R0 == R0, ir a S5
<b>S9</b>	R1 ← R1 – R0

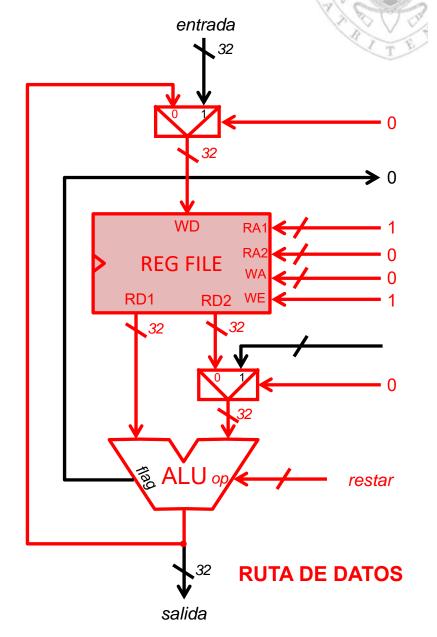


## Máximo común divisor

#### Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits**

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
S1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
S3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S</b> 5	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S7</b>	R0 ← R0 – R1
S8	si R0 == R0, ir a S5
S9	R1 ← R1 – R0
<b>S10</b>	si R0 == R0, ir a S5
	·

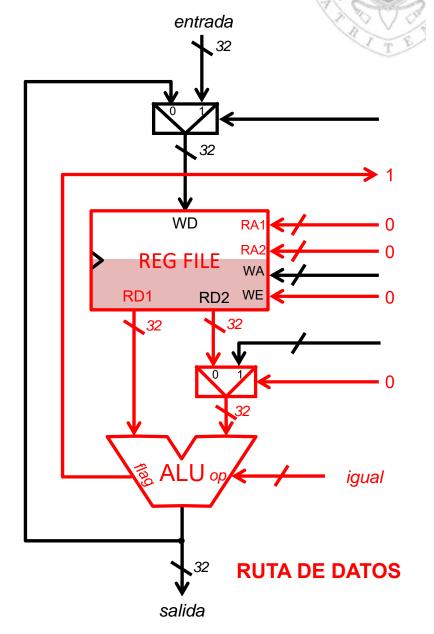

# Ruta de datos de propósito general

### Máximo común divisor


### Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits**

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

### Estados y transferencias entre registros

D0 / autrada

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S5</b>	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S7</b>	R0 ← R0 – R1
S8	si R0 == R0, ir a S5
S9	R1 ← R1 – R0
S10	si R0 == R0, ir a S5
<b>S11</b>	R2 ← R0 + 0

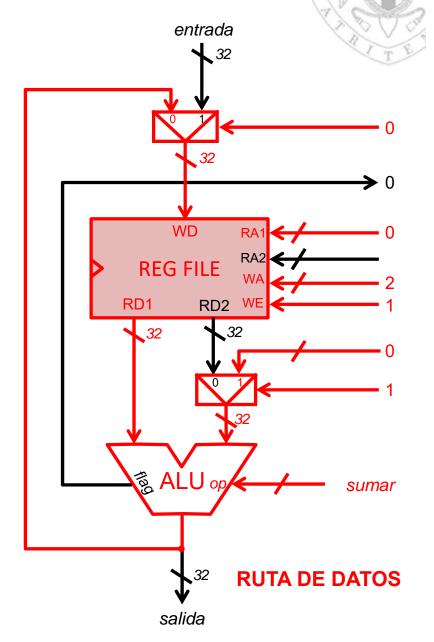

R0 es A R1 es B R2 es R

# Ruta de datos de propósito general


### Máximo común divisor

### Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits**

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S1</b>	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
S3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S5</b>	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S7</b>	R0 ← R0 – R1
S8	si R0 == R0, ir a S5
S9	R1 ← R1 – R0
S10	si R0 == R0, ir a S5
<b>S11</b>	R2 ← R0 + 0
<b>S12</b>	salida ← R2

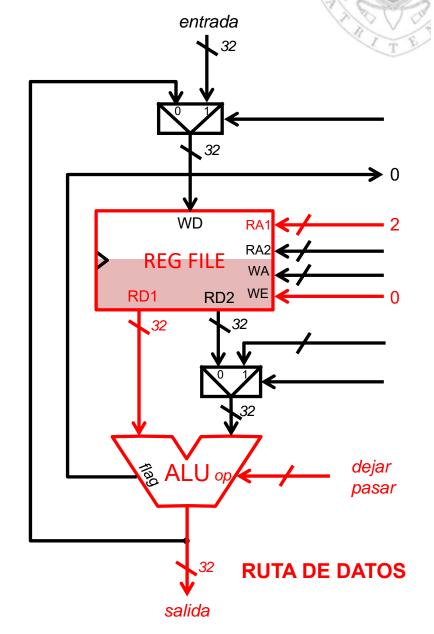

R0 es A R1 es B R2 es R

FC-2

# Ruta de datos de propósito general

### Máximo común divisor

### Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits**


```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```

### Estados y transferencias entre registros

D0 / autrada

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
S3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S5</b>	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S</b> 7	R0 ← R0 – R1
S8	si R0 == R0, ir a S5
S9	R1 ← R1 – R0
S10	si R0 == R0, ir a S5
S11	R2 ← R0 + 0

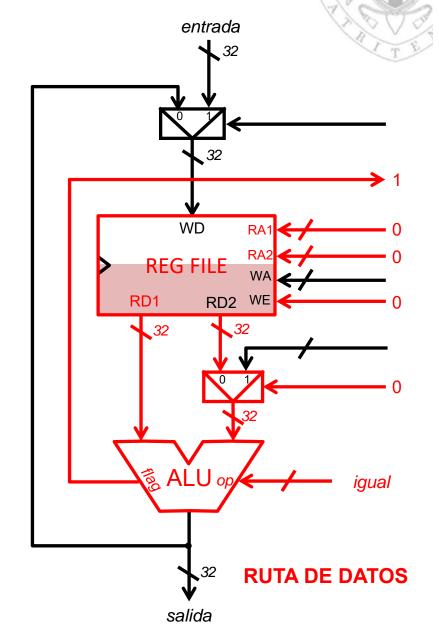**S12** salida ← R2 **\$13** si R0 == R0, ir a S0



R0 es A R1 es B R2 es R

FC-2

# Controlador implementado en ROM

# Multiplicación

# Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
S6	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
S8	R0 ← R0 << 1
S9	R1 ← R1 >> 1
<b>S10</b>	R3 ← R3 + 1
S11	si R0 == R0, ir a S4
S12	salida ← R2
S13	si R0 == R0, ir a S0

### Contenido de la ROM (sin codificar)

dir	ор	rd	rs1	rs2	cte	salto	dir sig.
0	cargar	0	_	-	_	-	dir+1
1	cargar	1	_	_	_	-	dir+1
2	restar	2	2	2	_	-	dir+1
3	restar	3	3	3	_	-	dir+1
4	saltar si mayor cte	_	3	_	31	12	<i>dir+1</i> ó 12
5	y-lógica cte	4	1	_	1	_	dir+1
6	saltar si distinto cte	_	4	_	1	8	<i>dir+1</i> ó 8
7	sumar	2	2	0	_	-	dir+1
8	desplazar izq cte	0	0	_	1	-	dir+1
9	desplazar der cte	1	1	_	1	-	dir+1
10	sumar cte	3	3	_	1	_	dir+1
11	saltar si igual	_	0	0	_	4	4
12	guardar	_	2	_	_	_	dir+1
13	saltar si igual	_	0	0	_	0	0

# Controlador implementado en ROM

# Máximo común divisor

### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
<b>S2</b>	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S5</b>	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S7</b>	R0 ← R0 – R1
S8	si R0 == R0, ir a S5
S9	R1 ← R1 – R0
S10	si R0 == R0, ir a S5
S11	R2 ← R0 + 0
S12	salida ← R2
S13	si R0 == R0, ir a S0

### Contenido de la ROM (sin codificar)

dir	ор	rd	rs1	rs2	cte	salto	dir s
0	cargar	0	_	_	_	-	dir+
1	cargar	1	_	_	_	-	dir+
2	restar	2	2	2	_	-	dir+
3	saltar si mayor cte	-	0	_	0	12	dir+
4	saltar si mayor cte	-	1	_	0	12	dir+
5	saltar si igual	-	0	1	_	11	dir+
6	saltar si menor o igual	-	0	1	_	9	dir+
7	restar	0	0	1	_	-	dir+
8	saltar si igual	-	0	0	_	5	5
9	restar	1	1	0	_	-	dir+
10	saltar si igual	-	0	0	_	5	5
11	sumar cte	2	0	_	0	_	dir+
12	guardar	-	2	_	_	_	dir+
13	saltar si igual	-	0	0	_	0	0

11	r	+	ر.	L

### *-*1


### **+1**

### **-1**

### **+1**


42

# Ruta de datos general + controlador

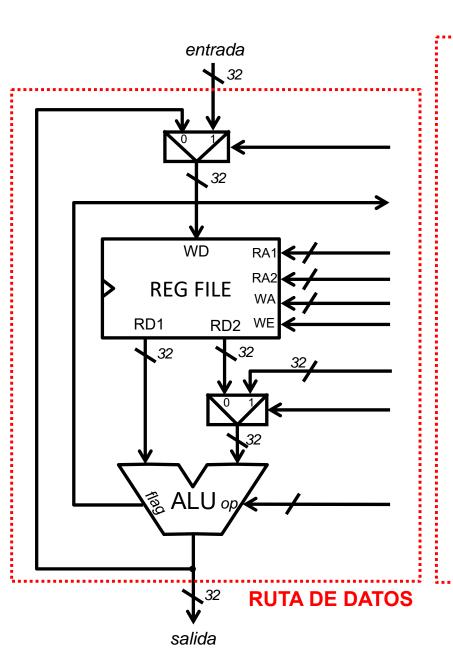


ROM


**CONTROLADOR** 

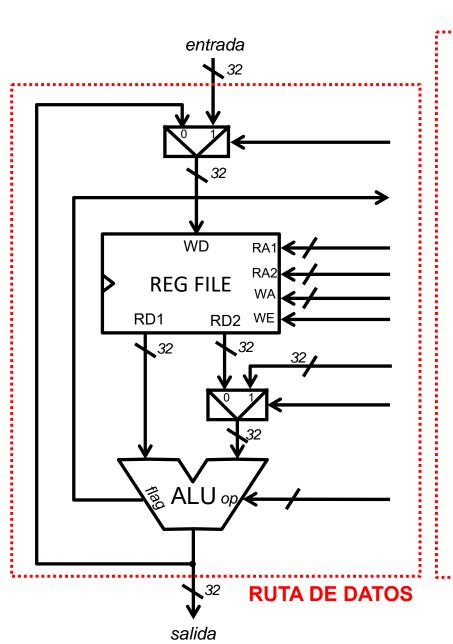



		RC	M		
salto	rs1	rs2	rd	cte	ор


**CONTROLADOR** 

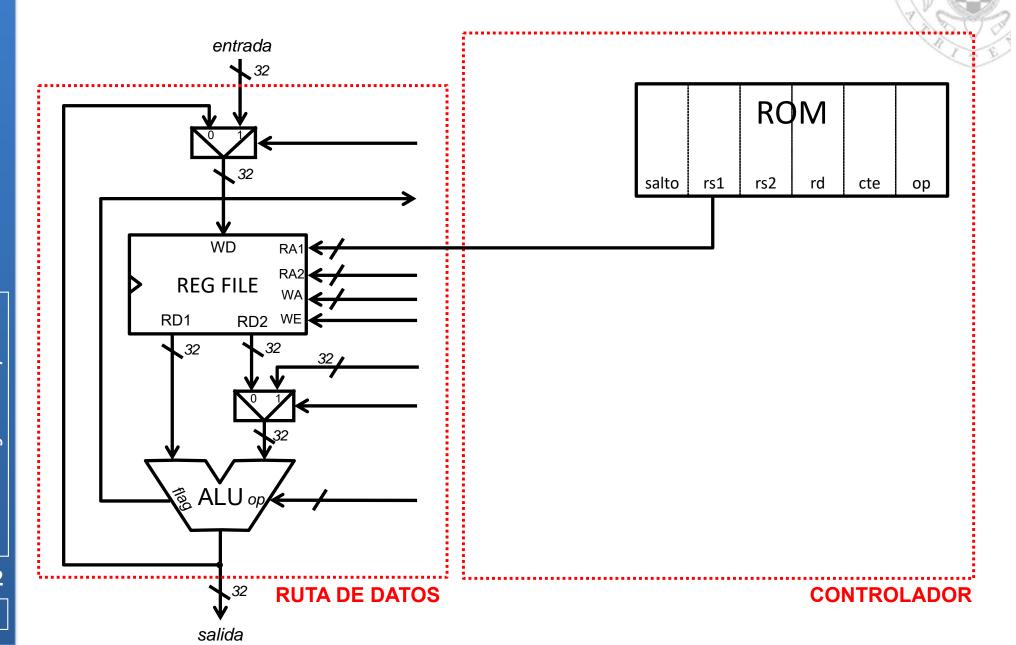


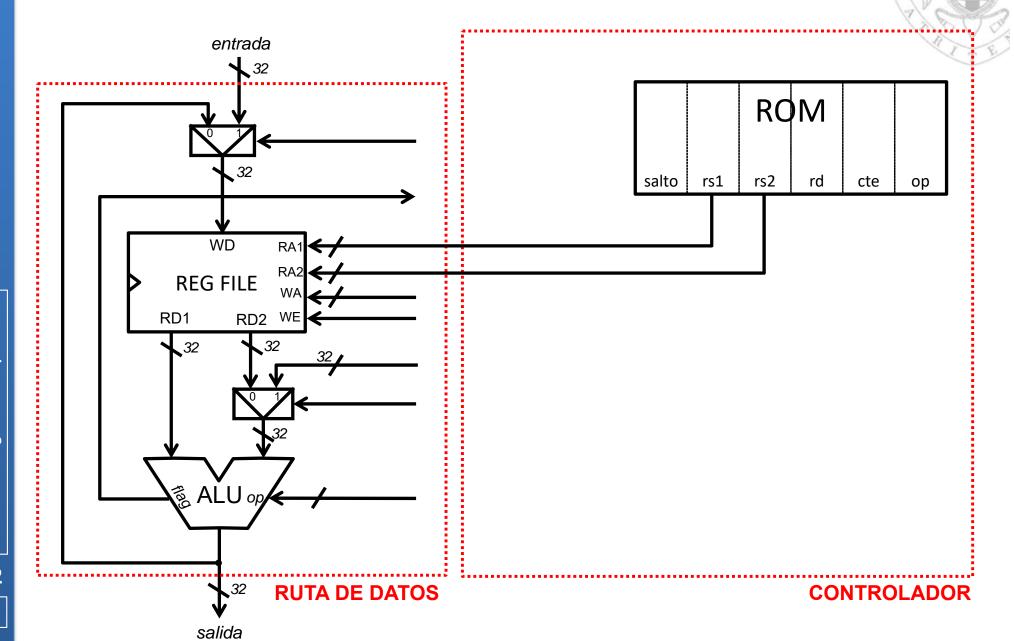


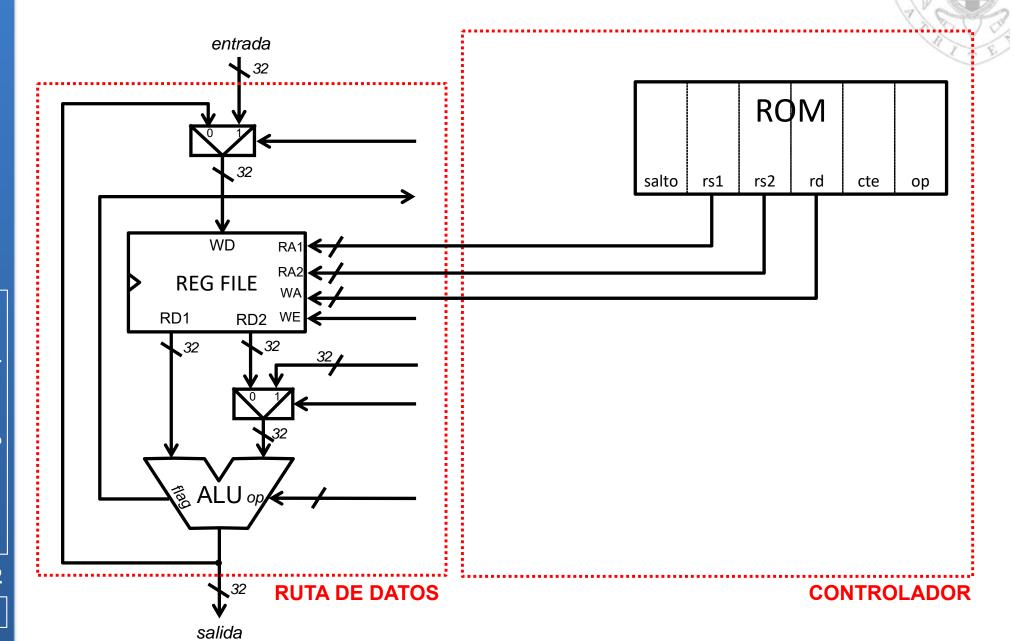


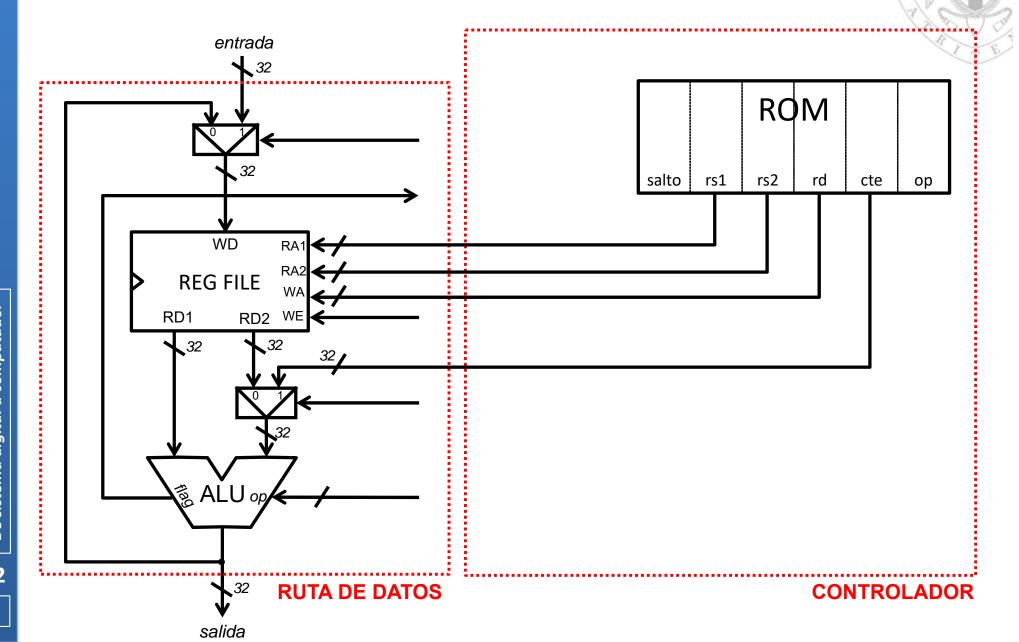


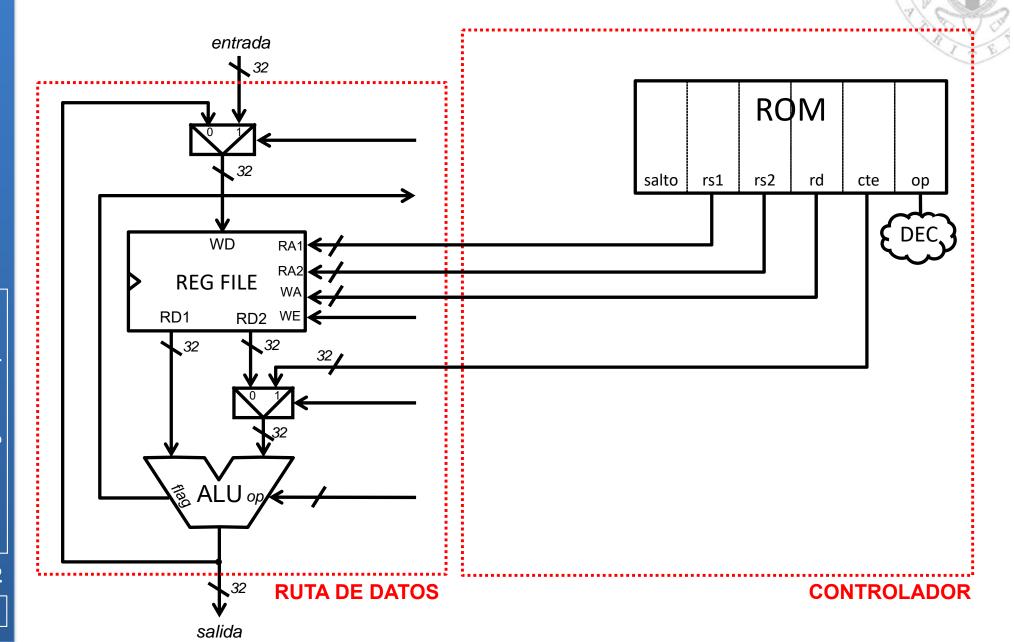


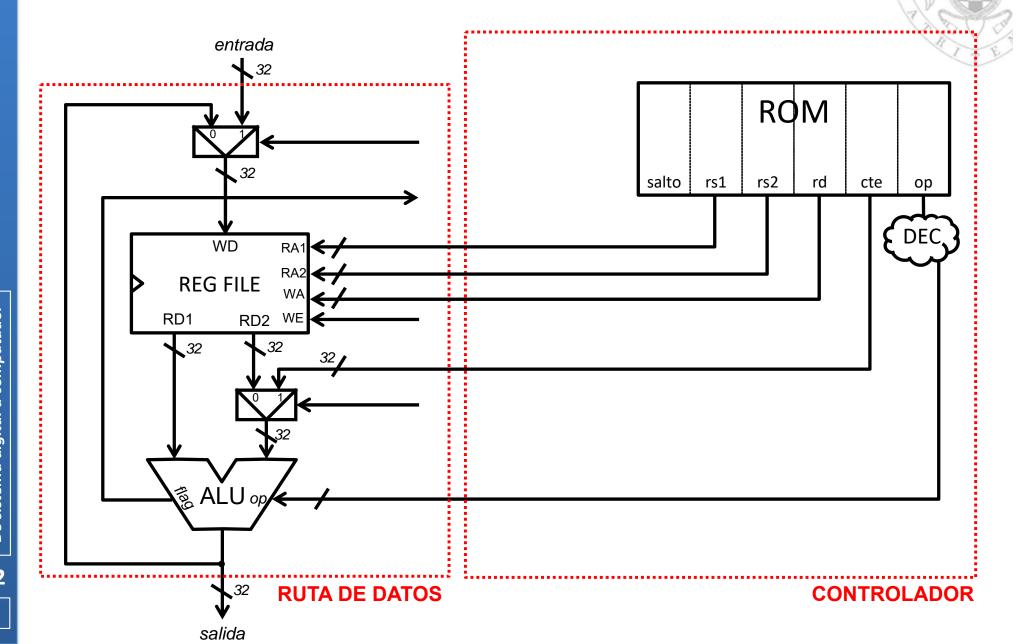

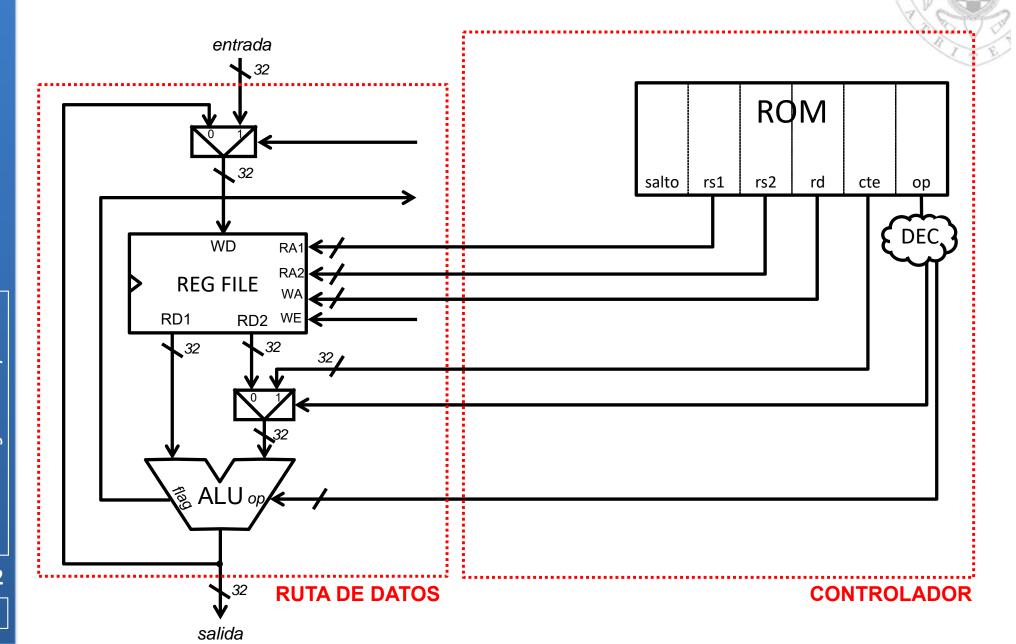


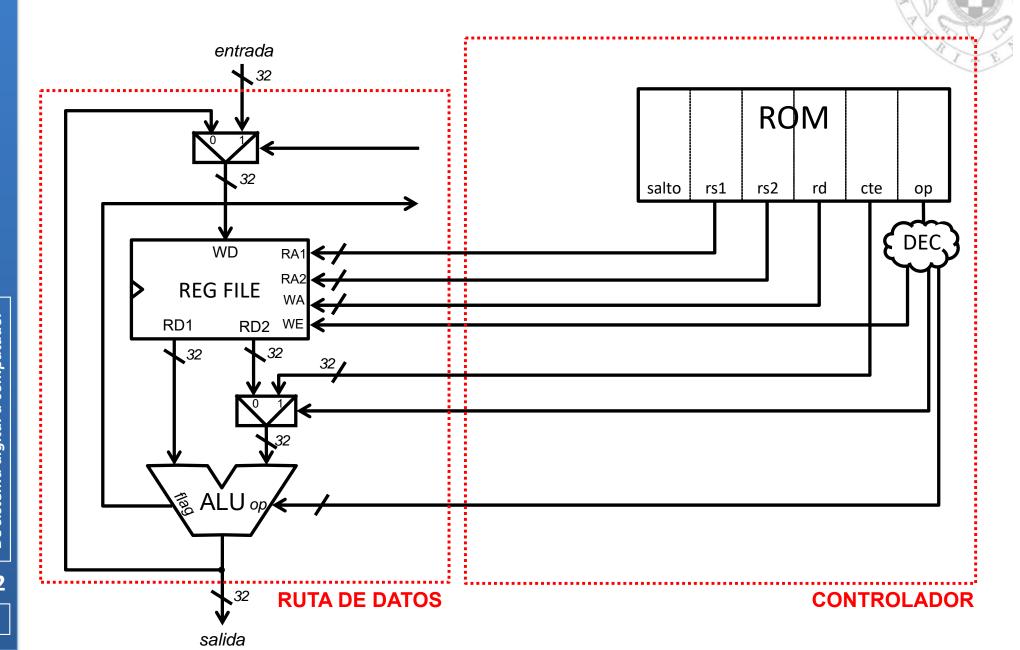

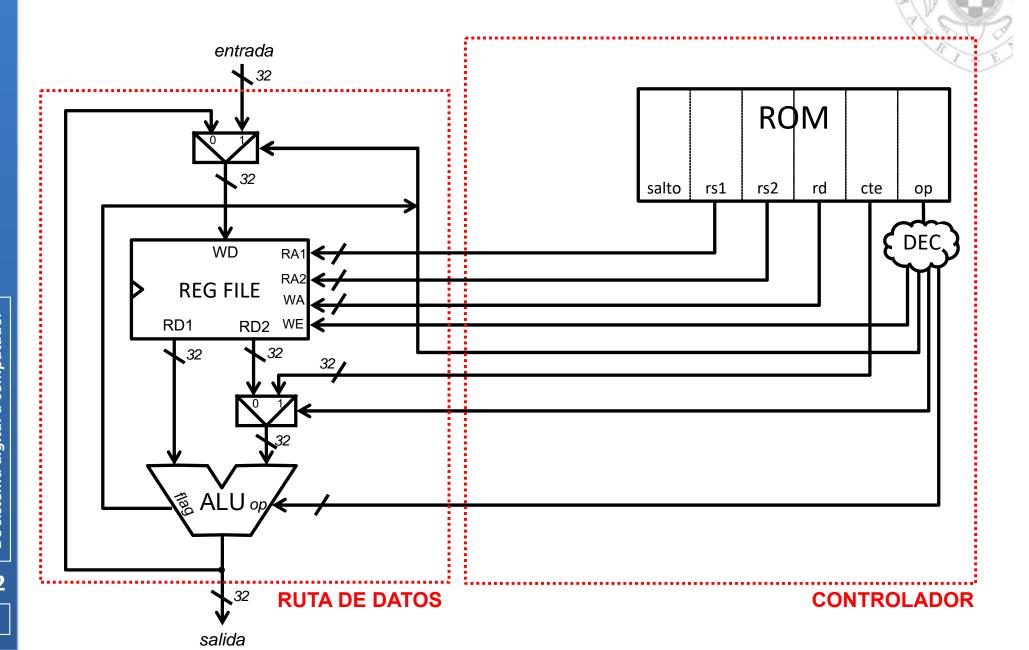


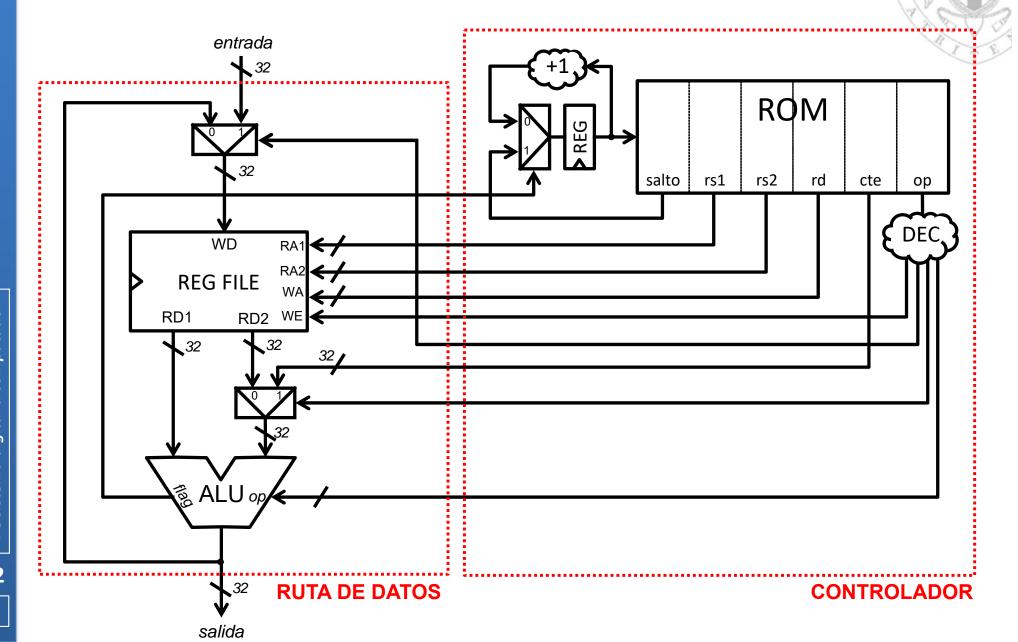

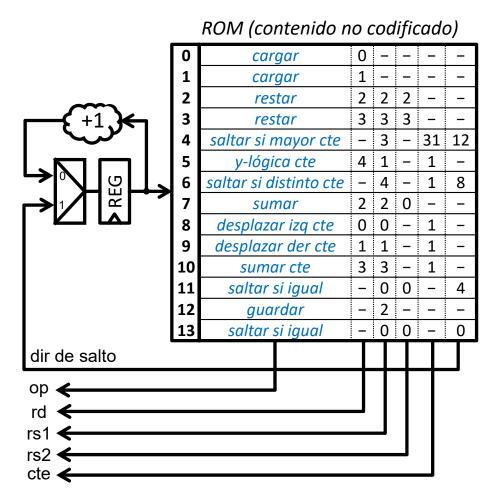En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:




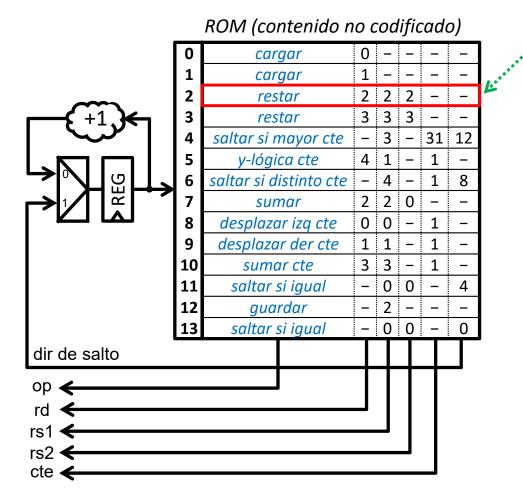En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:



La ROM almacena instrucciones: ordenes más elementales que puede ejecutar la ruta de datos

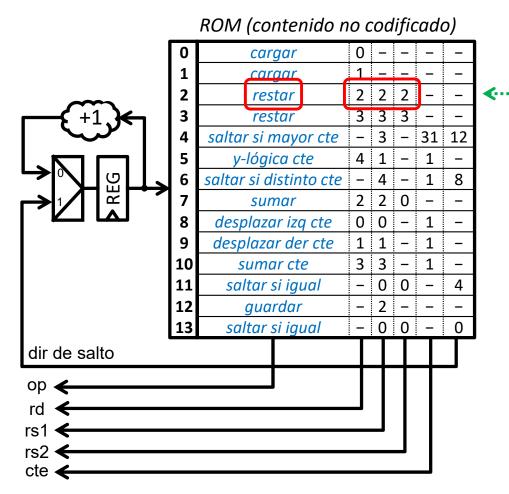
En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:



Cada instrucción define la operación a realizar, los operandos fuente a usar y el destino del resultado

FC-2

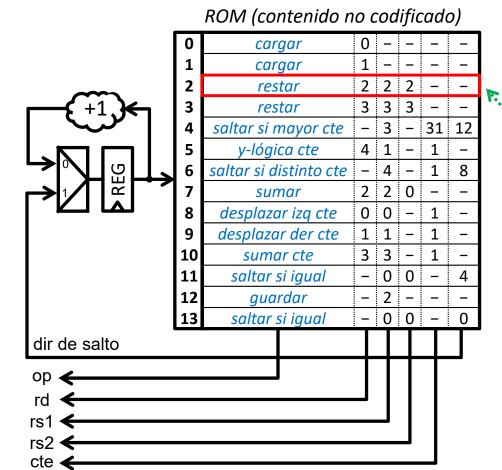En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:




Las instrucciones se almacenan en ROM codificadas (código máquina) pero conviene usar una representación simbólica (ensamblador)

- **2** 1001011 0010 0010 0010 0000 0000
- **2** restar R2, R2, R2


FC-2
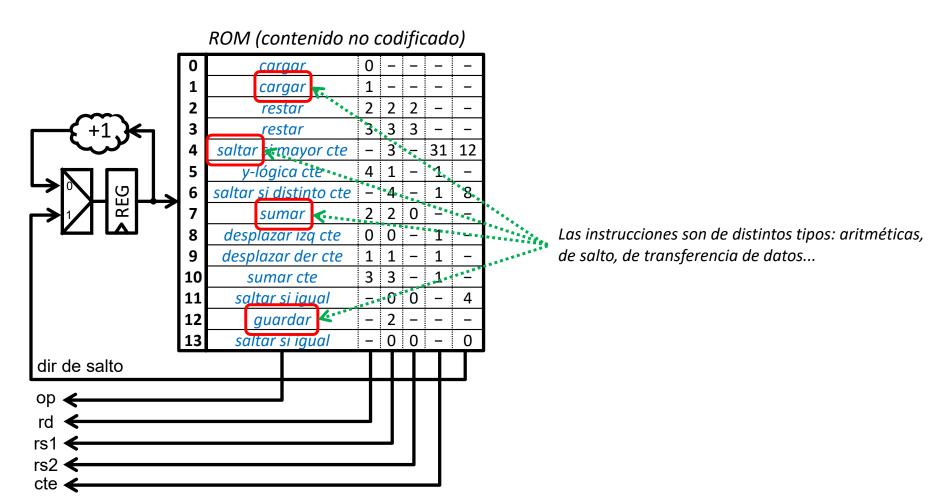
# Ruta de datos general + controlador

En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:




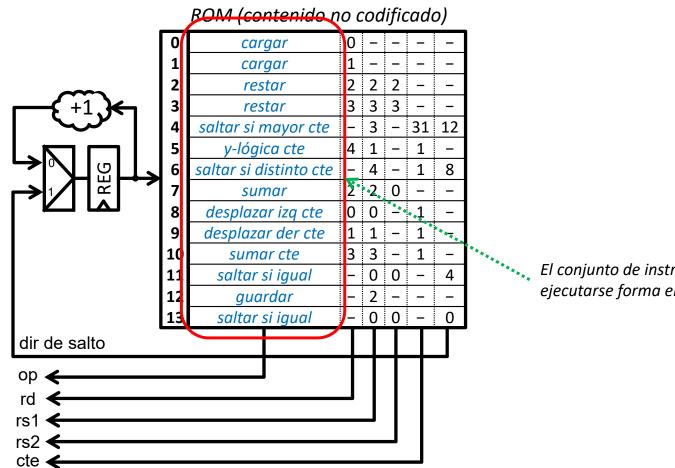En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:



El conjunto de instrucciones diferentes que pueden ejecutarse forma el repertorio de instrucciones

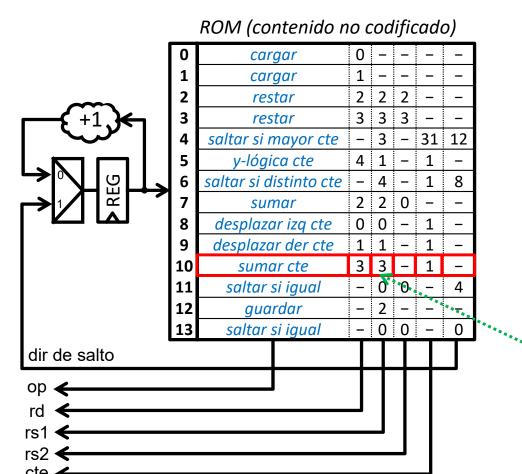
En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:



Las instrucciones tienen un formato común que ubica y codifica los campos de información
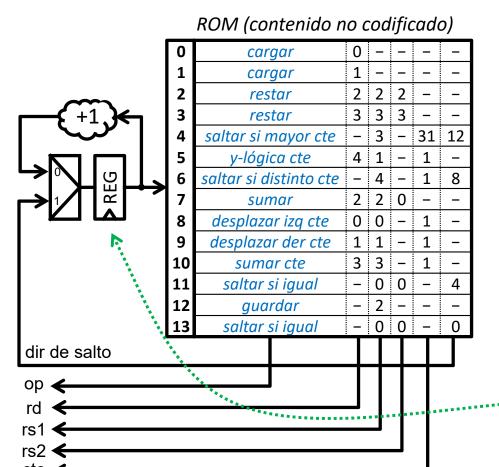
# Ruta de datos general + controlador


En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:



Existe un registro "contador de programa (PC)" que direcciona la memoria

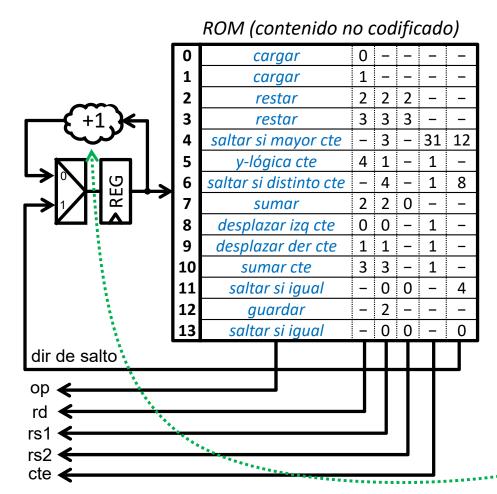
# Ruta de datos general + controlador

En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:



Normalmente, las instrucciones se ejecutan una tras otra en el orden en que están almacenadas

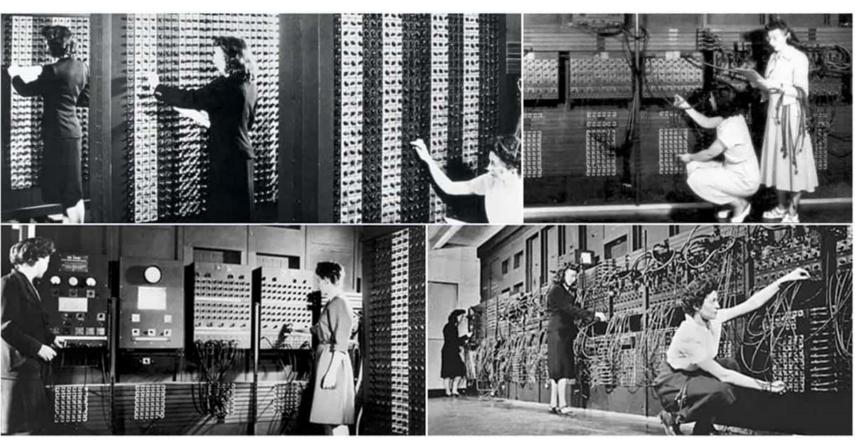- Basta con modificar el programa contenido de la ROM para que la ruta de datos efectúe un algoritmo distinto.
  - El ENIAC (1946) se programaba recableando el computador.




fuente: https://alltogether.swe.org

FC-2
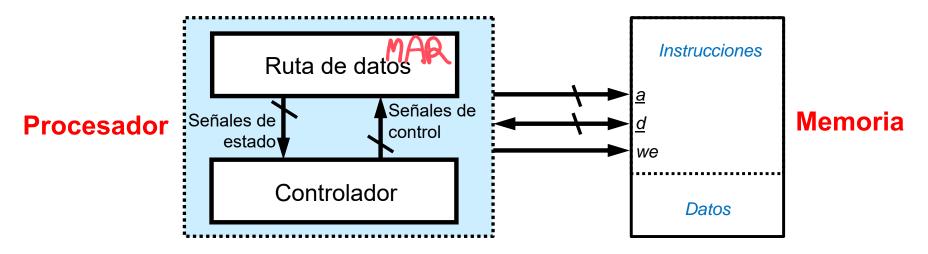
# Circuito de propósito general: computador

- Pero es posible plantear un circuito aún más general que evite su rediseño cada vez que se quiera cambiar el algoritmo que realiza:
  - Reemplazando la ROM por una RAM para facilitar el cambio del programa.
  - Reemplazando la entrada/salida externa de la ruta de datos por una conexión a la misma RAM para la lectura/escritura de datos almacenados en ella.



- Aparecen de manera natural nuevos elementos:
  - SW: conjunto de programas que ejecuta el circuito.
  - Programador: persona (que no diseña HW) pero que desarrolla SW.
  - o Compilador: traductor de algoritmos a secuencias de instrucciones.


64

# Modelo Von Neumann (1945)
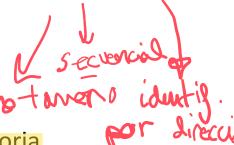
### **Principios**



- o Un programa es una secuencia de instrucciones y datos.
  - Instrucciones: que gobiernan el funcionamiento del computador.
  - Datos: que son procesados por las instrucciones.
- La memoria la forman palabras organizadas linealmente.
  - Todas del mismo tamaño.
  - o Cada una identificada por la dirección que ocupa en la memoria.
  - o Conteniendo indistinguiblemente instrucciones o datos codificados.
- Las instrucciones del programa se ejecutan secuencialmente:
  - Es decir, en el mismo orden en que están almacenadas en memoria.
  - o Este orden implícito sólo puede cambiar tras ejecutar una instrucción de salto.
  - Existe un registro contador de programa (PC) que almacena la dirección de memoria que ocupa la instrucción a ejecutar.



# Modelo Von Neumann (1945)

# **Principios**



- La ejecución de toda instrucción supone:
  - Leer la instrucción de memoria (fetch) cuya dirección contiene el PC.
  - Descodificar la instrucción.
  - Leer los operandos fuente indicados en la instrucción.
  - Efectuar la operación indicada en la instrucción sobre los operandos leídos.
  - o Escribir el resultado de la operación en el destino indicado en la instrucción.
  - Actualizar el PC con la dirección de la instrucción siguiente a ejecutar
    - Por defecto, es el PC + el tamaño de la instrucción que se está ejecutando.
    - Si la instrucción es de salto, la dirección será la indicada por la instrucción.
- Esta sucesión de etapas se conoce como ciclo de instrucción.
  - Indefinidamente, un procesador realiza un ciclo de instrucción tras otro.


# De sistema digital a computador

# Modelo Von Neumann (1945)
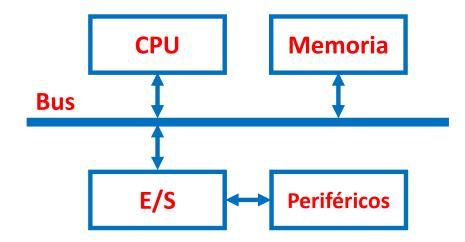
### Estructura



- Procesador (CPU): controla el funcionamiento del computador y procesa los datos según las instrucciones de un programa almacenado
- Subsistema de memoria: almacena datos/instrucciones (programa)
- Subsistema de entrada/salida: transfiere datos entre el computador y el entorno externo
- Subsistema de interconexión: proporciona un medio de comunicación entre el procesador, la memoria y la E/S.



67

# Conceptos básicos

# Arquitectura del procesador

- La arquitectura del procesador o arquitectura del repertorio de instrucciones es el conjunto de atributos del procesador visibles por:
  - o El programador en lenguaje ensamblador.
  - o El compilador de un lenguaje de alto nivel.
- Supone un contrato entre el SW y el HW que engloba los siguientes elementos:
  - Tipos elementales de datos soportados por las instrucciones.
  - o Modelo de memoria y organización de información en memoria.
  - Registros del procesador accesibles por el programador.
  - Mecanismos para indicar la localización de los operandos de una instrucción.
  - Conjunto de instrucciones que puede ejecutar el procesador.
  - Formato y codificación de la instrucción máquina.
- La arquitectura del procesador abstrae la complejidad de su diseño HW indicando qué hace el procesador pero sin concretar cómo lo hace.

# Conceptos básicos

# Estructura del procesador

- La estructura de un procesador o microarquitectura es la organización concreta de bloques HW con los que está diseñada una arquitectura.
  - O Una misma arquitectura puede implementarse con microarquitecturas diferentes diseñadas, incluso, por distintos fabricantes.
- Se denomina familia al conjunto de procesadores con la misma arquitectura pero distinta implementación:
  - Distinta tecnología, distintas prestaciones, distinto precio...
- Existen una gran número de familias arquitectónicas diferentes:
  - o x86, ARM, MIPS, SPARC, PowerPC, RISC-V...
  - o Todos los procesadores de una misma familia son compatibles entre sí y pueden ejecutar exactamente los mismos programas.
  - La compatibilidad hacia atrás permite a los miembros más modernos de una familia poder ejecutar programas desarrollados para los antiguos.

69

# Conceptos básicos


# Código máquina vs. código ensamblador


- La orden más elemental que un procesador puede ejecutar se denomina instrucción.
  - o Define la operación a realizar y los operandos con los que hacerla.
  - El hardware de un computador solo interpreta y ejecuta instrucciones codificadas en binario, es lo que se denomina lenguaje máquina.
  - El lenguaje ensamblador (assembly languaje) es una representación legible por humanos del lenguaje máquina.
    - Las instrucciones en ensamblador usan nemotécnicos indicar la operación y los operandos.
    - Normalmente existe una relación 1:1 entre instrucciones máquina y ensamblador.

# Código máquina RISC-V Ensamblador RISC-V 1 operando (registro) destino add x1, x2, x3Operación a realizar: $xd \in rs1 + rs2$

# Conceptos básicos

# Compilación vs. ensamblado

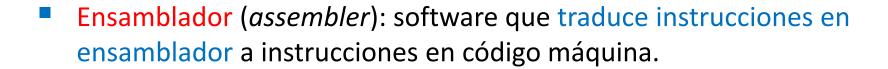

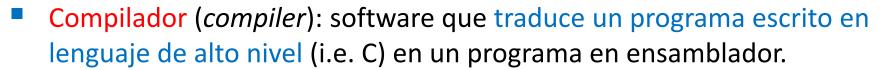

o En general, la relación entre sentencias de alto nivel y ensamblador es 1:n.


### Lenguaje C

$$a \rightarrow x5$$
  $c \rightarrow x7$   
 $b \rightarrow x6$   $d \rightarrow x9$ 

Vinculación de variables C con registros del RISC-V

### **Ensamblador RISC-V**

### Código máquina RISC-V

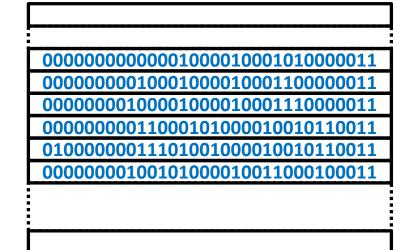

Memoria

# Acerca de Creative Commons





- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:
  - Reconocimiento (Attribution):
    En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
  - No comercial (*Non commercial*):

    La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
  - Compartir igual (Share alike):

    La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/